
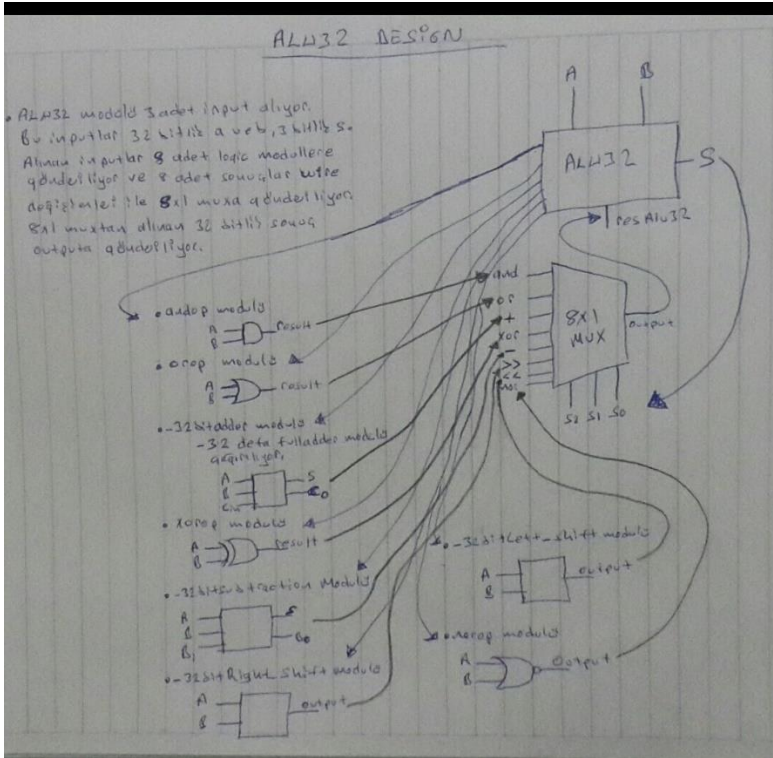


## HOMEWORK 2 – 151044085 – EMRE KAVAK
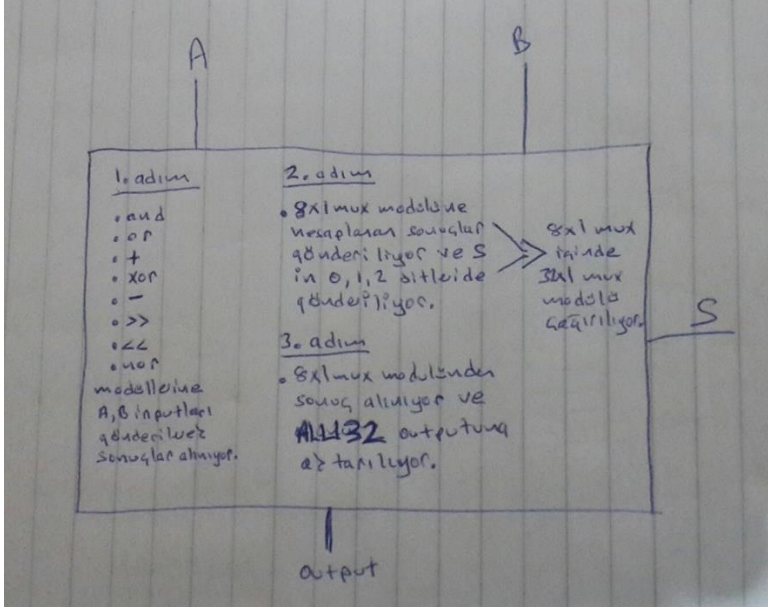
### MODÜLLER:

**1- alu32 modülü :** Bu modülde 32 bitlik 2 adet **a** ve **b**, 3 bitlik **s(select)** inputları alınmaktadır. Bu inputlar alındıktan sonra modül içinde yapmamız istenen **8 adet(and,or,+,xor,-,>>,<<,nor)** işlemin modülleri çağırılmaktadır. Çağırılan bu modüllerin sonuçları **wire** değişkenlerinde tutularak, **\_8x1mux** modülüne gönderilmektedir. **\_8x1mux** modülü 8 adet 32 bitlik, 1 adet 3 bitlik input almaktadır. Alınan bu inputlar **\_32bitmux** modülüne, sırasıyla I0,I1...I7, şeklinde gönderiliyor ve s bitinin sırasıyla s[0], s[1] ve s[2] bitleri gönderilerek hangi inputun outputa gönderileceği belirleniyor. **\_8x1mux** modülünde en son çağırılan **\_32bitmux** modülünün outputu alınarak, **\_8x1mux** modülünün outputuna gönderiliyor. Oluşan bu output, son olarakda alu32 içinde ki resultAlu32 outputuna atanarak istenilen işlemin sonucu elde edilmiş oluyor.




**2- andop modülü :** Bu modül 2 adet 32 bitlik input alıyor (A,B), sırasıyla A[0]B[0],A[1]B[1]...A[31]B[31] şeklinde and işlemlerini tek tek uygulayarak 32 bitlik output değişkenine atıyor.


**3- orop modülü :** Bu modül de andop modülü gibi 2 adet 32 bitlik input alıyor (A,B), sırasıyla A[0]B[0],A[1]B[1]...A[31]B[31] şeklinde or işlemlerini tek tek uygulayarak 32 bitlik output değişkenine atıyor.

**4- xorop modülü :** Bu modül de andop ve orop modülü gibi 2 adet 32 bitlik input alıyor (A,B), sırasıyla A[0]B[0],A[1]B[1]...A[31]B[31] şeklinde xor işlemlerini tek tek uygulayarak 32 bitlik output değişkenine atıyor


andop module design

 


orop module design

 


xorop module design

 


norop module design

 


5- **\_32bitadder modülü** : Bu modül 32 bitlik 2 input, 1 adet 1 bitlik carry\_in ve 1 adet carry\_out inputu alıyor. Bu modül içerisinde fulll\_adder modülü 32 defa çağırılarak sonuç output değişkenine atanıyor.

 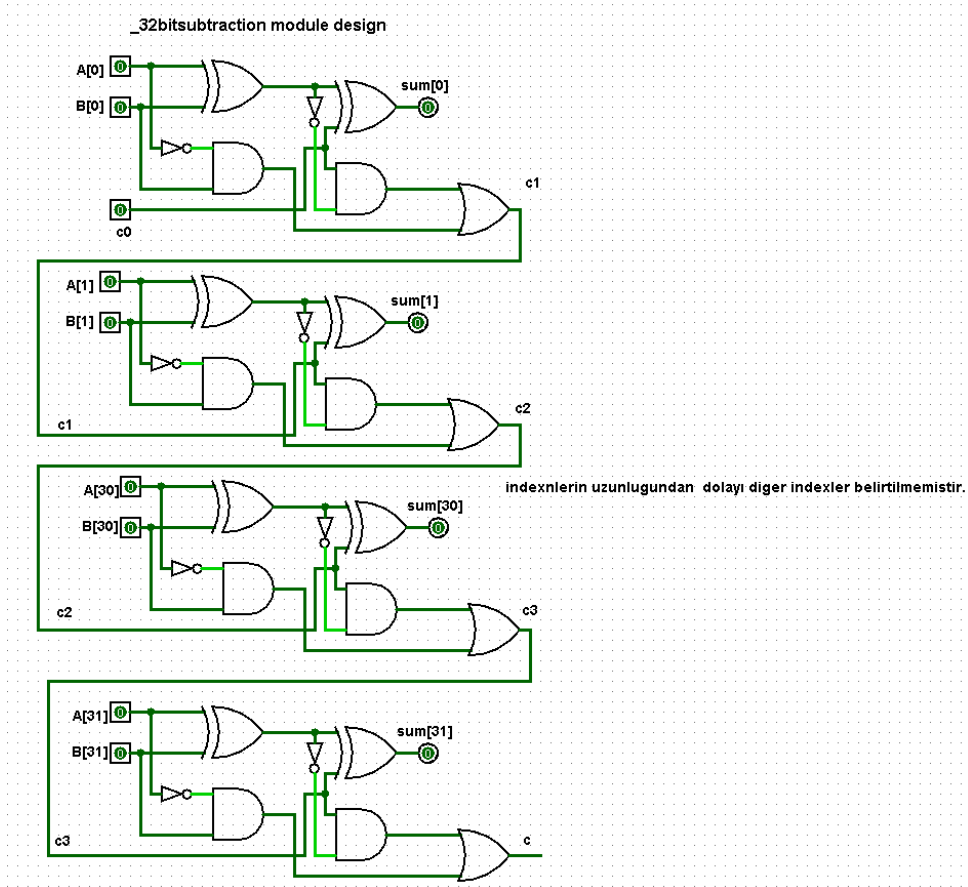**\_32bitadder module design**


**5- \_32bit subtraction modülü :** Bu modülde adder modülünde olduğu gibi 2 adet 32 bitlik, 2 adet 1 bitlik inputlar alıyor. Bu 1 bitlik inputlar barrow in ve barrow out için kullanılıyor. Bu modüle içinde fullsubtraction modülü 32 defa çağırılıyor.



**6- \_32bitRight\_shifter modülü :** Bu modül sadece 32 bitlik inp0 ve inp1 inputlarını alıyor. Inp0 inputunun ilk 5 biti kullanılarak inp1 inputu right shift ediliyor. Shift etmek için \_2x1mux modülü 160 defa çağırılıyor. Bunun bu kadar fazla olmasının nedeni, 31 bit kaydırma yapılabilme ihtimalidir. \_2x1mux modülü 3 adet 1 er bitlik input alıyor. Bu modülün ilk parametresi olarak inp1[0][1]...[31],ikinci parametre olarak ise inp0[0][1]...[31] ve inp0 ın ilk 5 biti gönderiliyor. Ancak, inputların yerleri , shift edilebilmesi için değiştiriliyor. Aşağıda ki logic devrede de görülebileceği gibi, shifter edilmek istendiği kadar inp1[31] biti , diğer muxların sondan başlanarak girişlerine gönderiliyor. Çünkü sağ shift etmemiz istenmektedirbu yüzden Most significant biti ne ise , kaydırıldıkça o değerin eklenmesi gerekiyor.\_2x1 muxlarından elde edilen outputlar, bu modülün outputuna atanarak sonuç elde edilmiş oluyor.

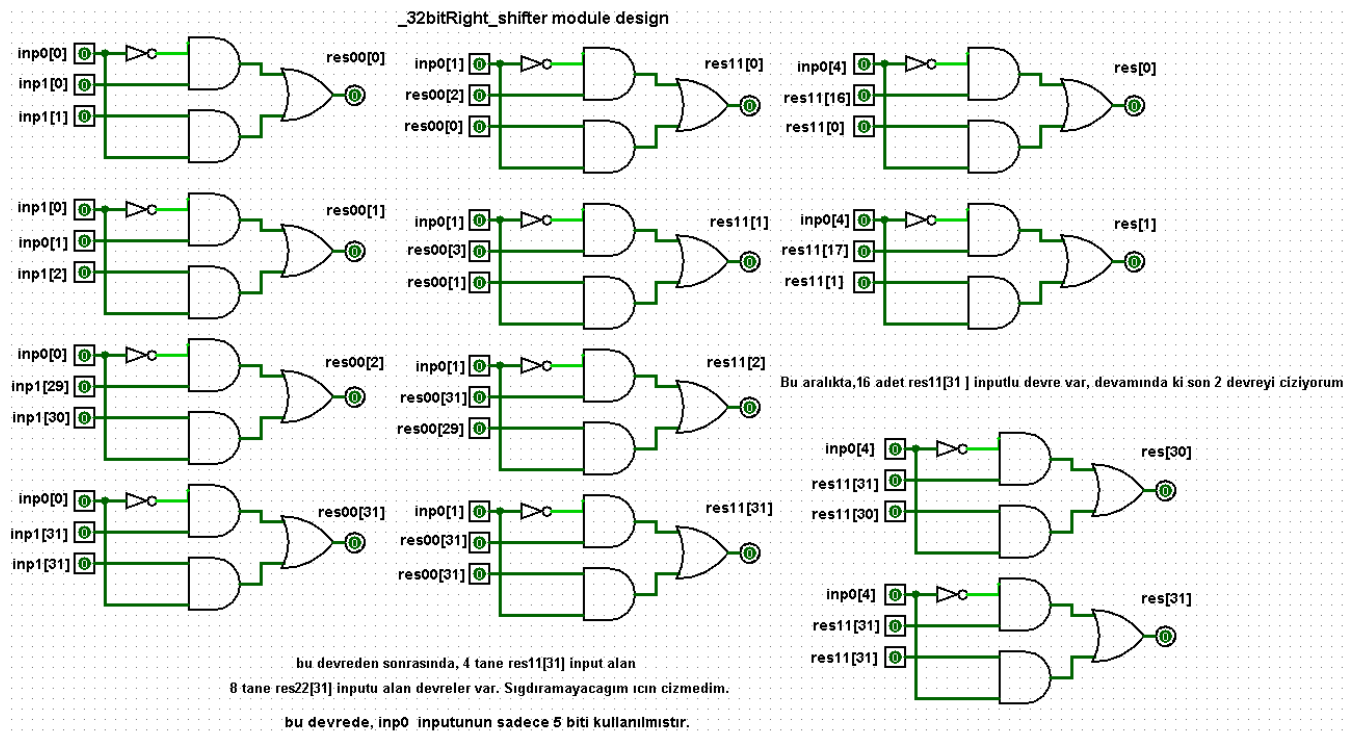


**7- \_32bitLeft\_shifter modülü :** Bu modülde 2 32 bitlik a ve b inputlarını alıyor.b inputunun ilk 5 biti left shift etmek için kullanılıyor. Bir önceki right shifterdan farklı olarak, left shift ederken, kaydığımız sayı yerine 0 inputu gönderiyoruz ve bu sefer 0. Bitten başlayarak bu durumu gerçekleştiriyoruz. Önceki modülden hatırlanacağı gibi sondan başlamıştık. Aşağıda logic diyagramda modülün iç yapısı anlatılmaktadır.

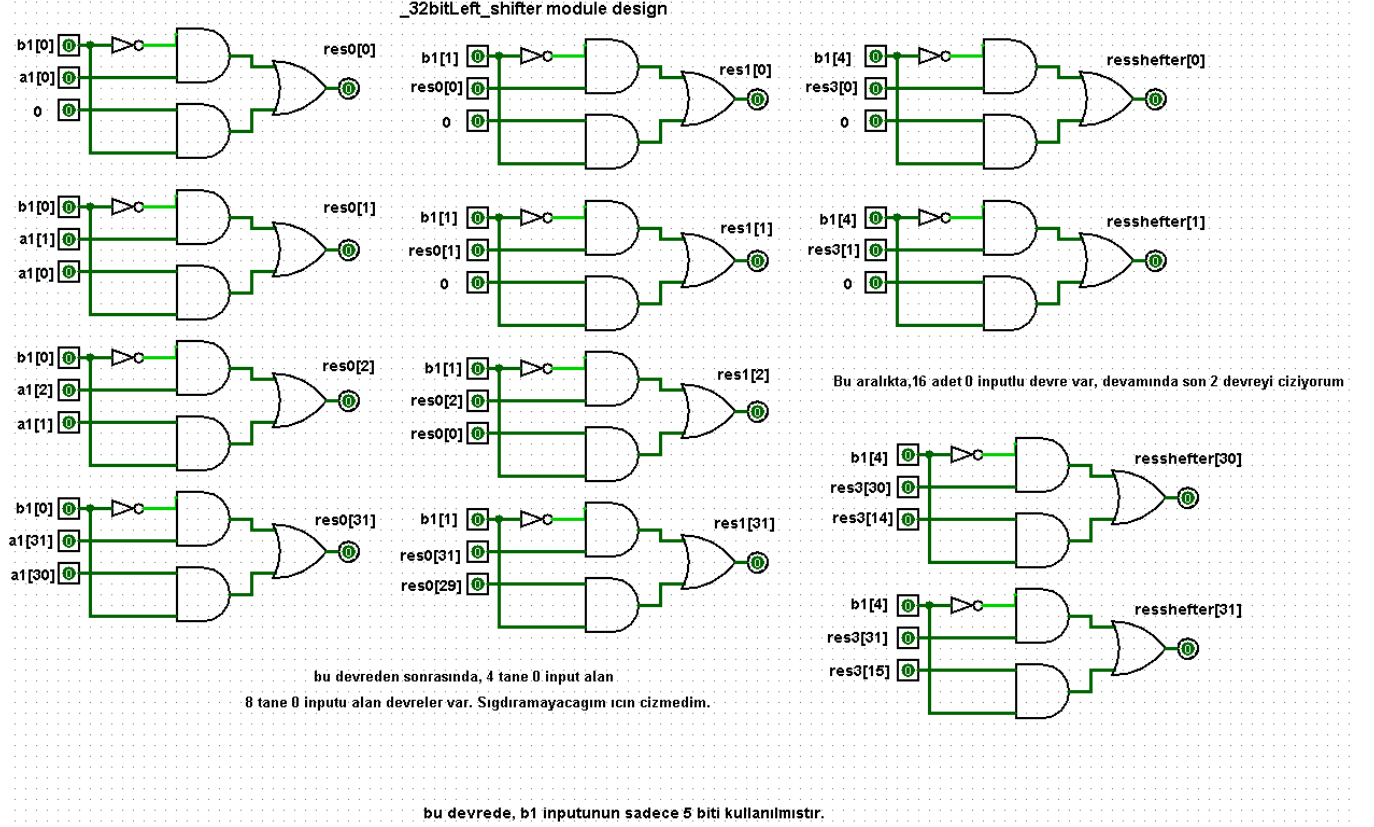


**8- norop modülü :** Bu modül de andop ve diğer 3 modül gibi modülü gibi 2 adet 32 bitlik input alıyor (A,B), sırasıyla A[0]B[0],A[1]B[1]...A[31]B[31] şeklinde nor işlemlerini tek tek uygulayarak 32 bitlik output değişkenine atıyor. (modül tasarımı gatelerin toplu olarak gösterildiği ekran görüntüsünde mevcut).

## DİĞER MODÜLLERİN LOGİK TASARIMLARI


**\_2x1mux module design**

 


**halfadder module desing**

 


**fulll adder module design**

 

**halfsubtraction module desing**

 

**fulll subtraction module design**

 


## \_8x1mux module design

logic işlemlerinin sonuçları 8x1 muxa input olarak 8 tane geliyor

8x1 mux içinde, 32x1 lik mux modülü çağırılıyor ve select bitlerine göre hangi sonuc outputa verilecek seçiliyor

## \_32bitmux module design

32 defa 2x1 mux çağırılıyor.

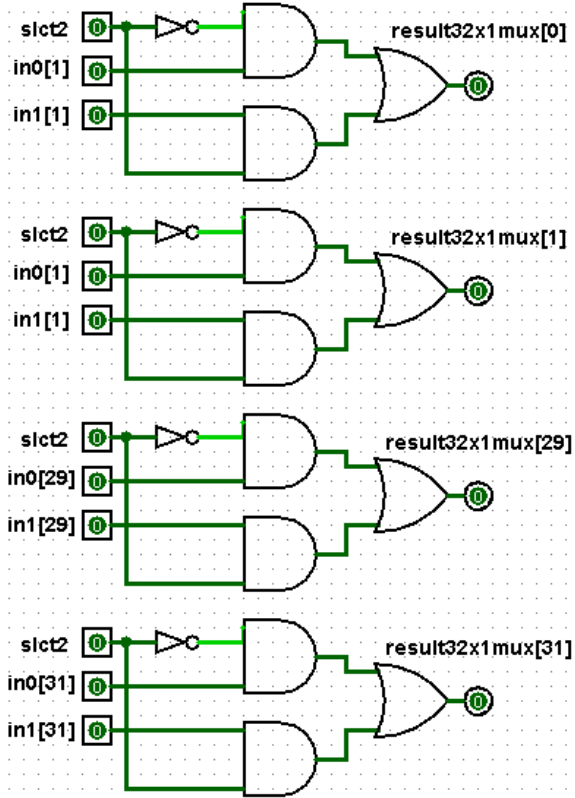

```
result-->1111111111110000000000000001111
```

**A** =10001110000000000000000000000000 **B**=0000000000000000000000000000000011111 **S**= 101

**result-->**11111111111111111111111111111111

**<< LEFT SHIFTER**

**A** =000000000000000000000000000000001 **B**=00000000000000000000000000000000111111 **S**= 110

**result-->**10000000000000000000000000000000

**A** =0000000000000000000000000000000011111 **B**=000000000000000000000000000000000101 **S**= 110

**result-->**00000000000000000000000001111100000

**A** =00000000000000000000000001111111000000 **B**=0000000000000000000000000000000001100 **S**= 110

**result-->**00000011111111000000000000000000

**NOR**

**A** =111111111111110001111111111111111 **B**=00000000000000000000000000000000 **S**= 111

**result-->**00000000000001110000000000000000

**A** =10101010101010101010101010101010 **B**=01010101010101010101010101010101 **S**= 111

**result-->**00000000000000000000000000000000

**A** =11001100110011001101100110011000 **B**=00000000000000000000000000000000 **S**= 111

**result-->**00110011001100110011001100110011